#### ●新特器件应用

# 利用 FT8U232AM 实现的 USB/RS - 232 转换器

咸宁学院计算机系 张红兵 华南理工大学电力学院 谢运祥

## The Application of FT8U232AM in USB/RS - 232 Converter

Zhang Hongbing Xie Yunxiang

摘要:通用串行总线以其传输速度快、占用资源少、真正的即插即用等优点正在逐步取代传统的 RS - 232 总线。以传统的 RS - 232 接口为数据通信通道的外部设备可以通过 USB/RS - 232 转换器 连接在主机上。文章详细叙述了 FTDI 公司的 USB/RS - 232 双向转换芯片 FT8U232AM 的工作原理、内部结构、引脚分布及功能,给出了一个利用 FT8U232AM 实现的 USB/RS - 232 转换器的典型设计 电路和驱动软件以及片外 EEPROM 的编程清单。

关键词 转换器; 串行通信; USB; RS - 232; FT8U232AM

分类号:TP368 文献标识码:B 文章编号:1006-6977(2002)05-0040-03

### 1 设计 USB/RS - 232 转换器的背景

近几年计算机运行速度的大幅度提高、外设数 量的急剧增加和品种的多样化,对主机与外设之间 的总线传输速度、拓扑结构以及连接的方便性提出 了更高的要求。RS - 232 自 1969 年由美国电气工业 协会(EIA)推荐以来,由于其接口和通信协议比较简 单 因而在计算机串行通信领域得到了广泛的应用, 同时开发出了大量的以 RS - 232 为接口的各类产 品。然而 现代 USB 总线规范推出后 便迅速以其速 度快、用户安装方便等优点对 RS - 232 总线产生了 冲击。为了顺应这种情况,对习惯使用 RS - 232 的开 发者和产品可以考虑设计 USB/RS - 232 转换器 ,以 便通过 USB 总线传输 RS - 232 数据,在这种情况 下,PC端的应用软件依然是针对RS-232串行端口 (COM PORT 编程的 外设也是以 RS - 232 为数据通 信通道,但从PC 到外设之间的物理连接却是USB 总线,其上的数据通信也是 USB 数据格式。采用这 种方式的好处在于,一方面可保护原有的软件开发 投入,并使已开发成功的针对 RS - 232 外设的应用 软件不加修改可继续使用;另一方面充分利用了 USB 总线的高传输速率和即插即用的特性。

### 2 转换器设计方案

虽然 RS – 232 与 USB 都是串行通信,但无论是底层信号电平定义、机械连接方式,还是数据格式、

通信协议,两者都完全不同。设计 USB/RS - 232 转换器有三种可选方案。

第一种是采用通用的 USB 控制器,利用其内置的通用异步收发器(UART)在 USB与RS-232之间进行信号转换,例如EZ-USB、PIC16C745、CY7C68013等,若没有内置 UART时,也可以利用通用 I/O 口模拟 RS-232的收发过程。

第二种方法是采用单独的 USB 接口收发器芯片,但这种方法需要另配微控制器才能工作,如 ISP1581、PDIUSBD11/12等,UART部分的工作依然由微控制器来完成。

第三种是采用专用的 USB/ RS – 232 双向转换芯片,如 FTDI(Future Technology Devices International)公司的 FT8U232AM。这种方法的优点是数据收发和协议转换工作全部由芯片独立完成,而无需干预,也不用编写芯片的固件。

USB 总线产品使用简单,但设计复杂,因为它将涉及到诸如枚举、设备描述符、端点、令牌、传输类型、信息管道等多方面的知识,同时要求设计者对USB 规范十分熟悉。这三种方案相比而言 笔者推荐采用第三种。

### 3 FT8U232AM 芯片功能简介

FT8U232AM 的主要功能就是进行 USB 和 RS – 232 之间的协议转换,利用该芯片一方面可从主机接收 USB 数据并将其转换为 RS – 232 信息流格式

发送给外设;另一方面可从 RS – 232 外设接收数据 并转换为 USB 数据格式传送回主机。这些工作全部 由芯片自动完成,开发者不用考虑固件的设计。

FT8U232AM 内部的 USB 接口部分包括 USB 收发器和串行接口引擎(SIE)。USB 收发器可提供 USB 全速物理接口,同时兼容于 USB1.1 规范和 UHCI/O-HCI 两种主控制器。串行接口引擎主要用于完成 USB 数据的并转串和串转并的转换,并按照 USB1.1 规范来完成对 USB 数据流的位填充/逆填充,以及循环冗余校验码(CRC5/CRC16)的产生与检错。

对于与 RS – 232 接口部分,通用异步收发器主要用于完成 RS – 232 接口的并转串和串转并数据转换。如使用 RS – 232 连接,其通信速率为 300 ~ 920kbps,但若进行 RS422/ RS485 连接,则其速度可达 2000kbps。FT8U232AM 可提供完整的控制信号( 包

括 RTS、CTS、DSR、DTR、DCD 和 RI) 以便与调制解调器接口,另外为便于与 RS485 通信,FT8U232AM 还提供了一个发送允许控制信号 TXDEN。

FT8U232AM 内含两个双口 FIFO 数据缓冲器, 一个是 128字节发送缓冲器,另一个是 384字节接收缓冲器,它们均用于 USB 数据与 RS – 232 数据的交换缓冲区。通用异步收发器部分的 FIFO 控制器可用于处理这两个缓冲器与 UART 收发寄存器之间的数据传输。

另外,FT8U232AM 还包括一个内置的 3.3V 稳压器,一个 6MHz 振荡器、8 倍的时钟倍频器以及波特率发生器。FT8U232AM 采用 32 脚 MQFP 封装,体积小巧,易于制成小型的电缆式 USB/RS - 232 转换器。其外形及引脚分布如图 1 所示,各引脚的功能描述见表 1 所列。

引脚号 引脚名称 类型 引 脚 描 述 USB 数据信号 D+ 接 1.5kΩ 上拉电阻到 3.3V 7 USBDP I/OUSB 数据信号 D-I/OUSBDM 3.3V 稳压输出 6 3V3OUT OUT 振荡电路输入端 接 6MHz 晶振 27 XTIN IN28 XTOUT OUT 振荡电路输出端 接 6MHz 晶振 接RC延时器 31 RCCLK I/O复位端 4 INRESET 32 **EECS** I/OEEPROM 片选端 EEPROM 时钟 1 **EESK** I/O2 **EEDATA** I/OEEPROM 数据端 芯片测试端 接地 5 TEST INUART 数据输出端 25 TXDOUT 24 RXD INUART 数据输入端 23 RTS OUT UART 请求发送端 22 CTS INUART 清除发送端 UART 数据终端准备好 21  $\overline{\mathrm{DTR}}$ OUT UART 数据传输设备准备好 20  $\overline{\mathrm{DSR}}$ INUART 载波检测输出 19  $\overline{\text{DCD}}$ IN18 RI INUART 响铃指示 16 OUT RS485 传输数据使能端 **TXDEN** USB 使能端,设备配置好后变高 15 USBEN OUT 供电控制端 低电平为总线供电方式 14 PWRCTL INLED 驱动 通过 USB 发送数据时闪烁 12 **TXLED** O.CLED 驱动 ,通过 USB 接收数据时闪烁 RXLED 0.C10 SLEEP OUT 进入 USB 挂起状态时变低 电源 ,+4.4V~5.25V 3 ,13 ,26 VCC**PWR** 9 .17 电源地 PWR GND 内部模拟电路电源 30 AVCC PWR 内部模拟电路地 29 AGND **PWR** 

表 1 FT8U232AM 引脚功能描述

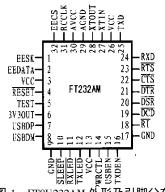


图 1 FT8U232AM 外形及引脚分布

#### 典型应用 4

#### 4.1 硬件连接

FT8U232AM 的典型应用电路连接如图 2 所示。 它与 USB 的接口线路几乎是固定接法,而与 BS -232 的接口线路则依 RS - 232 外设提供信号的不同 而不同,在零 MODEM 方式下,其 TXD、RXD 数据线 和 RTS、CTS 等信号线可以直接一一对应连接;而如 果是 RS - 232 电平 例如接调制解调器 则需要增加 RS - 232/TTL 电平转换器。目前提供单电源电平转 换的芯片很多 如 MAX3245、MAX213、MAX232 等 但 应尽量选用带有省电模式的转换芯片。图 2 是零 MODEM 方式下的连接电路,该电路只考虑了数据信 号而未考虑联络信号。

图中的 93C46 是一片 EEPROM,用于储存产品

的 VID、PID、设备序列号及说明性文字 等。在调试过程中观察 11 和 12 脚上的 LED 可以判断 USB 收发数据的动作,接 收时 D2 点亮 发送时 D1 点亮。由于该转 换器采用总线供电方式,因而 14 脚 PWRCTL 接地。7 脚接 1.5kΩ 电阻到 3.3V 电源,主机转换器的工作速度为 12MHz。 Q1 与 C5、R5、R6、R7 一起构成复位电 路。

#### 4.2 驱动软件

当 FT8U232AM 转换器连接到主机 后 必须在 PC 机上安装一个由 FTDI 免费 提供的虚拟串行口(VCP-Virtual COM Port )驱动程序 ,它有 Windows 98、Windows 98 SE、ME 等不同版本。设备的原 Windows 应用程序不必修改,可以像存取一个标准 的物理串口一样访问这个虚拟串口 而本

质上所有针对虚拟串口的数据通信都是以 USB 总 线传输来完成的。但在设备一方, 收发的都是 RS-232 数据。

#### 4.3 EEPROM 的作用

FT8U232AM 的最大优势在于产品开发者不必 设计固件、总线枚举、数据收发与转换等全部由芯片 自动完成,但产品的 VID/PID、设备序列号、设备说 明性文字等必须由自己来编写,这是设计者唯一需 要编程的地方,编写的应用程序由 FIDI 提供。虽然 转换器不带 EEPROM 芯片照样可以工作,但这时的 设备描述符是默认的 FTDI 公司提供的内容。产品开 发商若想改变它则必须外接一片 EEPROM, 并写入 自己的 VID/PID。EEPROM中的各种信息必须按照 一定的格式存放,下面是一个编程实例。

0000 00 00 Val : \$ 00, \$ 00; {Configuration value} 0002 03 04 Val: \$03, \$04; {Vendor ID FTDI}

0004 01 60 Val: \$01, \$60; {product number 6001} 0006 00 02 Val: \$00, \$02; {device release number Val: 10100000b; {config descriptor value 0008 A0 bus powered and remote wakeup}

Val : 45;  $\{\text{max power = value } * 2 \text{ mA}\}$ 0009 2D

000A 00 00 Val: \$00, \$00; {reserved} 000C 00 00 Val: \$00, \$00; {reserved}

000E 94 Val: PTR-ManStringDes;

000F 0C Val: ManStringDes-Len; {length of string

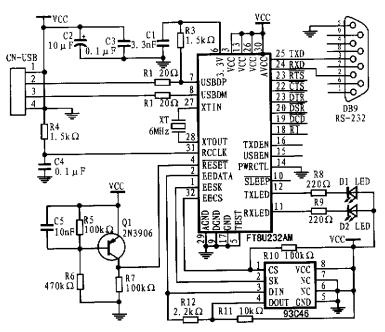


图 2 FT8U232AM 的典型应用

#### ●新特器件应用

## ACS 系列固态交流开关及其应用

黑龙江省八一农垦大学工程学院 李敏 孟臣

### ACS Series Solid AC Switches and Their Applications

Li Min Meng Chen

摘要: ACS 系列固态交流开关是 ST 公司采用 ASD™ 技术制造的半导体交流开关,该开关可直接控制交流 220V/380V 负载的通断,并可由单片机的 I/O 口直接驱动,可广泛应用于家用电器、通用电子、工业控制等领域。文中给出了该器件的内部结构、封装形式及主要电气参数,同时给出了其应用特点及典型的应用电路。

关键词:固态交流开关; 单片机; 驱动; ACS系列

分类号:IM564 文献标识码:B 文章编号:1006-6971(2002)05-0043-03

### 1 概述

在单片机应用系统的设计中,高电压交流负载的驱动和接口电路的设计方案令人头痛。采用电磁继电器驱动交流负载的接口电路比较复杂且可靠性差;采用双向晶闸管驱动,一方面需要进行变压器或光电隔离,另一方面还需设计过压保护电路;而采用固态继电器驱动时,虽然其接口电路设计较为简单,但成本较高。上述几种交流负载驱动方案在高电压小电流的交流负载驱动方面,尤其是对体积、成本和可靠性要求比较苛刻的智能家电控制中,其矛盾更为突出。

本文介绍一种适用于交流负载驱动的低成本高

可靠性 ACS 系列固态交流开关,该系列开关可直接驱动负载电流为 0.2~8A、额定电压为 220V 或380V 的交流负载,该驱动电路极为简单(仅需一只限流电阻)且其内部带有高压抑制器,因而可以保护器件。

### 2 功能特点

ACS 系列固态交流开关是由 ST Microelectronics 公司采用最新的 ASD™ 技术制造的半导体交流开关,这种高性能全平面型技术器件除在内部集成了 1 / 4 个高性能的双向晶闸管开关外,还嵌入了高电压抑制器 D 及电平转换驱动器。当双向晶闸管开关断开时,可通过高压抑制器的导通来吸收回路中电

descriptor}

0010 A0 Val: PTR-ProdStringDes;

0011 34 Val: ProdStringDes-Len; {length of string

descriptor}

0012 D4 Val: PTR-SerStringDes; 0013 12 Val: SerStringDes-Len;

#### 4.4 省电模式

FT8U232AM 芯片采用总线供电模式,同时具有省电模式。当转换器超过 3ms 时间没有数据存取动作时,器件自动进入挂起状态,此时整个设备只能从 VBUS 上吸收少于 500µA 的电流。FT8U232AM 提供一个 SLEEP 输出脚,当FT8U232AM 进入挂起状态时,该脚变低以使其它电路部分(如 RS - 232/ TTL 转换器)进入省电状态,从而达到低功耗挂起的要求。

### 5 结束语

实践证明:利用 FT8U232AM 设计 USB/RS - 232 转换器在诸多设计方案中是较为简洁的一种,该方法十分简单且开发周期短,同时在此基础上还可以很方便地设计出 USB/RS422、USB/RS485 转换器。它不仅可以用于对以 RS - 232 为通信通道设备的升级换代,同时也可以直接用于新产品的开发,如 USB ISDN 及 ADSL 调制解调器、USB 数码相机、USB 个人数字助理等。

#### 参考文献

1. Future Technology Devices International.FT8U232AM
Data Sheet.www.ftdichip.com.2001年3月

收稿日期 :2002 - 01 - 24 咨询编号 :020517